 


## Комбинационные устройства

**Комбинационные устройства** – электронные схемы, выходной сигнал которых зависит от комбинации входных сигналов. Любое изменение входного сигнала влечет изменение сигнала на выходе.

**К ним относятся:** шифраторы, дешифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, сумматоры, вычитатели, АЛУ, преобразователи кодов и т.п.

**Шифраторы** – устройства, преобразующие позиционный код в двоичный. (также называют «кодером» от англ. *coder*)



Условное графическое обозначение шифратора

x	y <sub>2</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>0</sub>
x <sub>0</sub>	0	0	0
x <sub>1</sub>	0	0	1
x <sub>2</sub>	0	1	0
x <sub>3</sub>	0	1	1
x <sub>4</sub>	1	0	0
x <sub>5</sub>	1	0	1
x <sub>6</sub>	1	1	0
x <sub>7</sub>	1	1	1

Таблица устанавливает соответствие между номером входа, на который подается сигнал и двоичным кодом на выходе шифратора.

Лог. 1 должна появляться на выходе y<sub>0</sub> в тех случаях, когда лог. 1 подается на входы x<sub>1</sub>, x<sub>3</sub>, x<sub>5</sub>, x<sub>7</sub>, тогда можно записать:

$$y_0 = x_1 + x_3 + x_5 + x_7,$$


$$y_1 = x_2 + x_3 + x_6 + x_7,$$

$$y_2 = x_4 + x_5 + x_6 + x_7.$$

# Комбинационные устройства

## Шифраторы

Схема шифратора, построенного на элементах ИЛИ будет иметь вид:

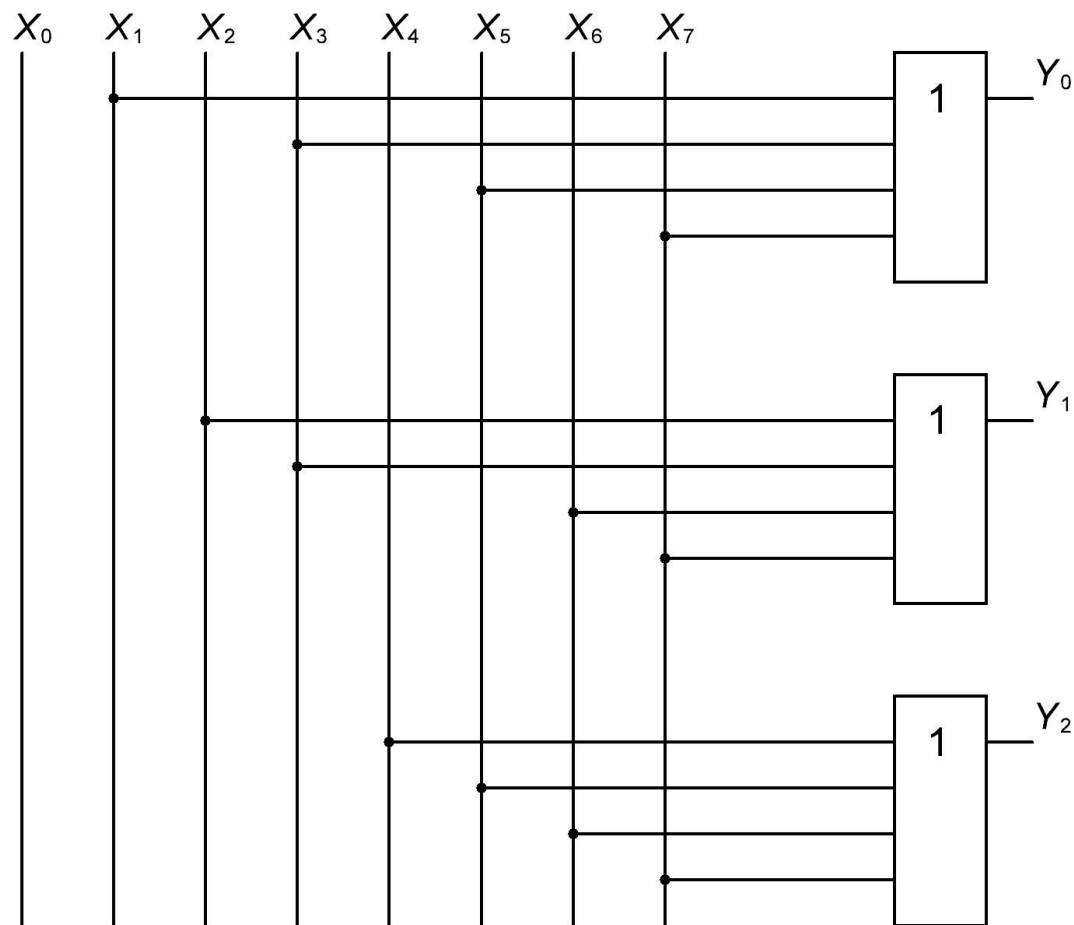

Вход $X$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
$X_0$	0	0	0
$X_1$	0	0	1
$X_2$	0	1	1
$X_3$	0	1	1
$X_4$	1	0	0
$X_5$	1	0	1
$X_6$	1	1	0
$X_7$	1	1	1

Упрощенная схема (неприоритетного) шифратора

## Шифраторы

На практике чаще используется приоритетный шифратор, отличающийся тем, что в нем допускается подача лог. 1 на несколько входов одновременно. Однако на выходе будет присутствовать двоичный код, соответствующий наибольшему (старшему) номеру одного из входов, на которые подана единица.

Т.о. шифратор работает обычно, как-будто сигнал подается на один вход. Другими словами, вход с большим номером имеет приоритет.


Приоритетный шифратор используется в телефонной клавиатуре.

Пример приоритетного шифратора – микросхема КМ555ИБ1,

Буквы ИВ – обозначение шифраторов.
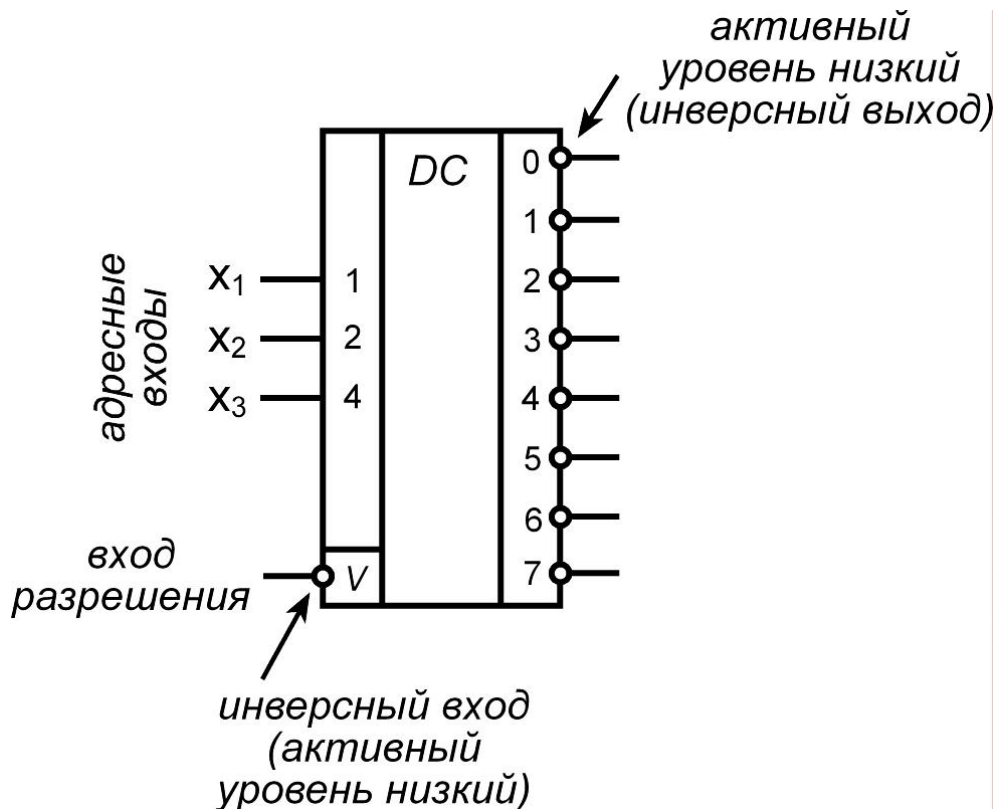
# Дешифраторы

**Дешифратор** выполняет функцию обратную шифратору, т.е. служит для преобразования двоичного кода в позиционный. (дешифратор от англ. *decoder*)



Количество входов  $n$  и выходов  $m$  связано соотношением:

$$m = 2^n.$$

при  $V=0$

$x_3$	$x_2$	$x_1$	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0


Принцип работы поясняется таблицей.



# Дешифраторы

## Наращивание дешифраторов

### 1 Способ

 

Для увеличения числа выходов дешифраторы наращивают, используя разрешающий вход  $V$ .

При  $V=0$  дешифратор работает как обычно.

При  $V=1$  дешифратор не работает; на всех выходах устанавливаются либо нули, либо единицы и не меняются при изменении сигналов на входах.

### 1 способ


При  $X_4=0$  работает дешифратор  $DD1$ , а дешифратор  $DD2$  блокируется.

При  $X_4=1$  работает дешифратор  $DD2$ , дешифратор  $DD1$  блокируется.

# Дешифраторы

## Наращивание дешифраторов

2 Способ

 

2 способ

$X_6 X_5 X_4 X_3 X_2 X_1$  – адресные входы

При подаче на адресные входы  $X_3 X_2 X_1$  двоичного кода на одном выходе каждой из микросхем  $DD1-DD8$  появляется лог. 0.

Дешифратор  $DD9$  разрешает работу одной из микросхем  $DD1-DD8$  в зависимости от двоичного кода на адресных входах  $X_6 X_5 X_4$ .

Лог. 0 появиться только на одном из 64 выходов в соответствии с числом в двоичном коде на адресных входах.

### Пример.

Пусть на адресные входы подано число 001011, т.е.  $X_6 X_5 X_4 X_3 X_2 X_1 = 001011$ .




На каждом четвертом выходе дешифраторов  $DD1-DD8$  установлен лог. 0, однако поскольку дешифратором  $DD9$  разрешена работа только микросхемы  $DD8$ , то лог. 0 появится только на третьем выводе  $DD8$ , т.е. на 60-м выходе всей 6 схемы.

# Дешифраторы
   
## Дешифраторы – преобразователи кодов

Дешифратор К155ИД1, выполненный с открытым коллектором, специально предназначен для управления газоразрядным индикатором.

Существуют дешифраторы, преобразующие двоичный код в семисегментный. Используется для управления светодиодными семисегментными индикаторами. В этом случае их называют преобразователями кодов. В соответствие с двоичным кодом на входе дешифратора на индикаторе высвечиваются цифры или буквы. Пример такого дешифратора – микросхема К155ПП5.



# Мультиплексоры

**Мультиплексор (или селектор данных)** – комбинационное устройство, осуществляющее коммутацию информационных сигналов, присутствующих на его входах на один выход по закону выбора сигналов.

Обозначается **MUX** от *multiplexor* или **MS** от *multiplexor selector*.

Мультиплексор подключает один из нескольких информационных входов к выходу устройства. Мультиплексор преобразует параллельный сигнал в последовательный.

 


Схема двухвходового мультиплексора

«1 из  $m$ »

$A$  – адресный вход

$D_0, D_1$  – информационные входы

$$F = AD_0 + \bar{A}D_1$$

Если  $A = 1$ , то  $F = D_0$ ;  
если  $A = 0$ , то  $F = D_1$ .

На информационные входы подаются цифровые сигналы, например, от разных источников.

Указание (адресация) какой из входов подключить к выходу осуществляется подачей соответствующих сигналов на адресный вход.


$$m = 2^n$$

$m$  – число информационных входов;

$n$  – число адресных входов.



# Мультиплексоры

 

УГО мультиплексора  
«1 из 8»

N входа	V	C	B	A	F	$\bar{F}$
1	0	0	0	0	$D_0$	$\bar{D}_0$
2	0	0	0	1	$D_1$	$\bar{D}_1$
3	0	0	1	0	$D_2$	$\bar{D}_2$
4	0	0	1	1	$D_3$	$\bar{D}_3$
5	0	1	0	0	$D_4$	$\bar{D}_4$
6	0	1	0	1	$D_5$	$\bar{D}_5$
7	0	1	1	0	$D_6$	$\bar{D}_6$
8	0	1	1	1	$D_7$	$\bar{D}_7$
—	X	X	X	X	0	1

Таблица, поясняющая принцип  
работы мультиплексора «1 из 8»


Существуют мультиплексоры  
на 4, 8 и 16 входов.

# Наращивание разрядности мультиплексоров

Способы наращивания разрядности мультиплексора:

1. последовательный; 2. пирамидальный.

## 1. Последовательное наращивание

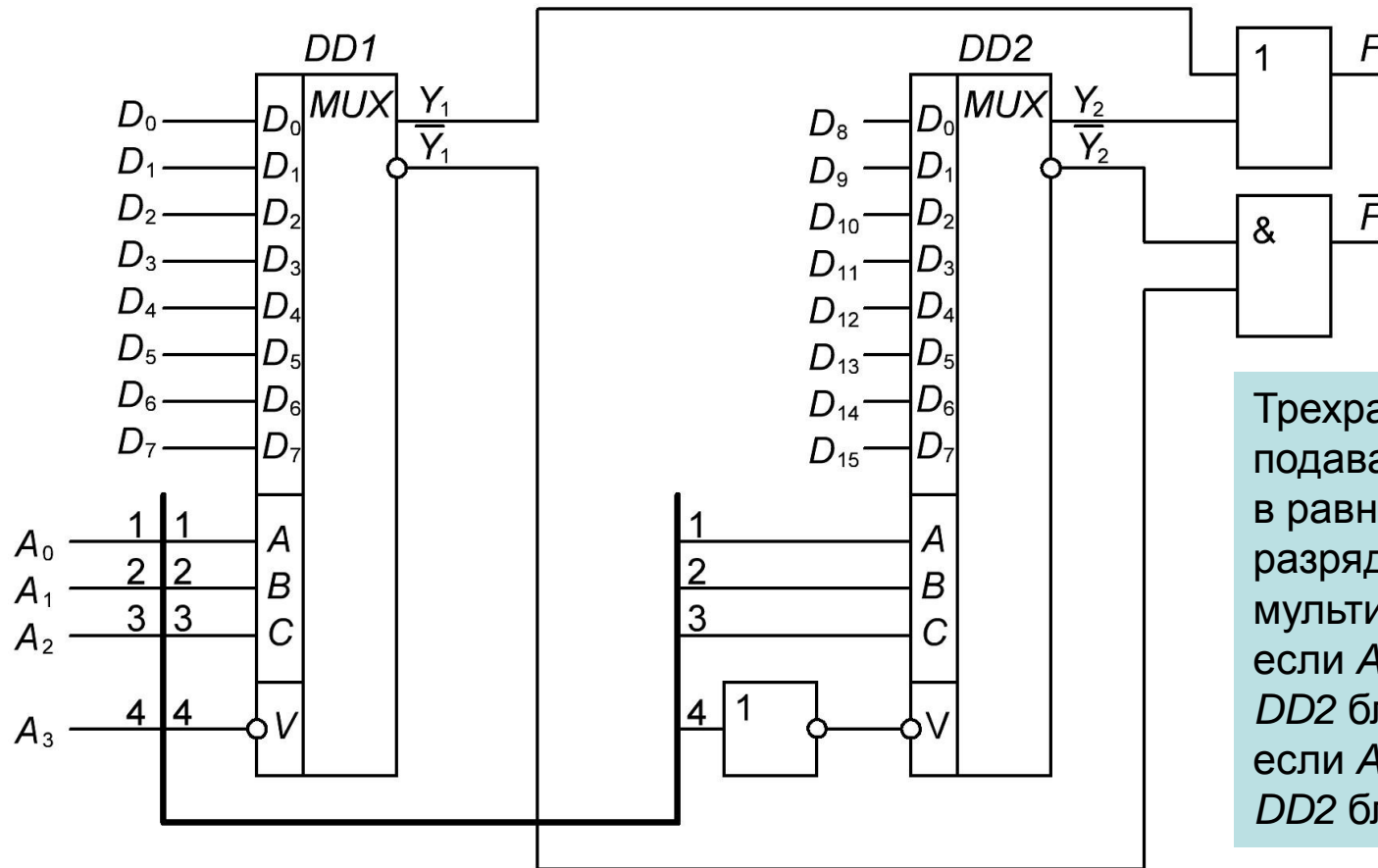

$$F = Y_1 + Y_2$$

$$\bar{F} = \bar{Y}_1 \cdot \bar{Y}_2 = \overline{Y_1 + Y_2}$$

Трехразрядный адрес  $A_2A_1A_0$ , подаваемый на оба *MUX* ставит их в равные условия. По четвертому разряду ( $A_3$ ) разрешается мультиплексирование: если  $A_3 = 0$ , то работает *DD1*, а *DD2* блокируется; если  $A_3 = 1$ , то работает *DD2*, а *DD1* блокируется.

Схема мультиплексора «1 из 16»

0000 – 0111 *DD1* активен, *DD2* заблокирован.


1000 – 1111 *DD2* активен, *DD1* заблокирован.

# Наращивание разрядности мультиплексоров

## 2. Пирамидальное наращивание

Схема мультиплексора «1 из 32»

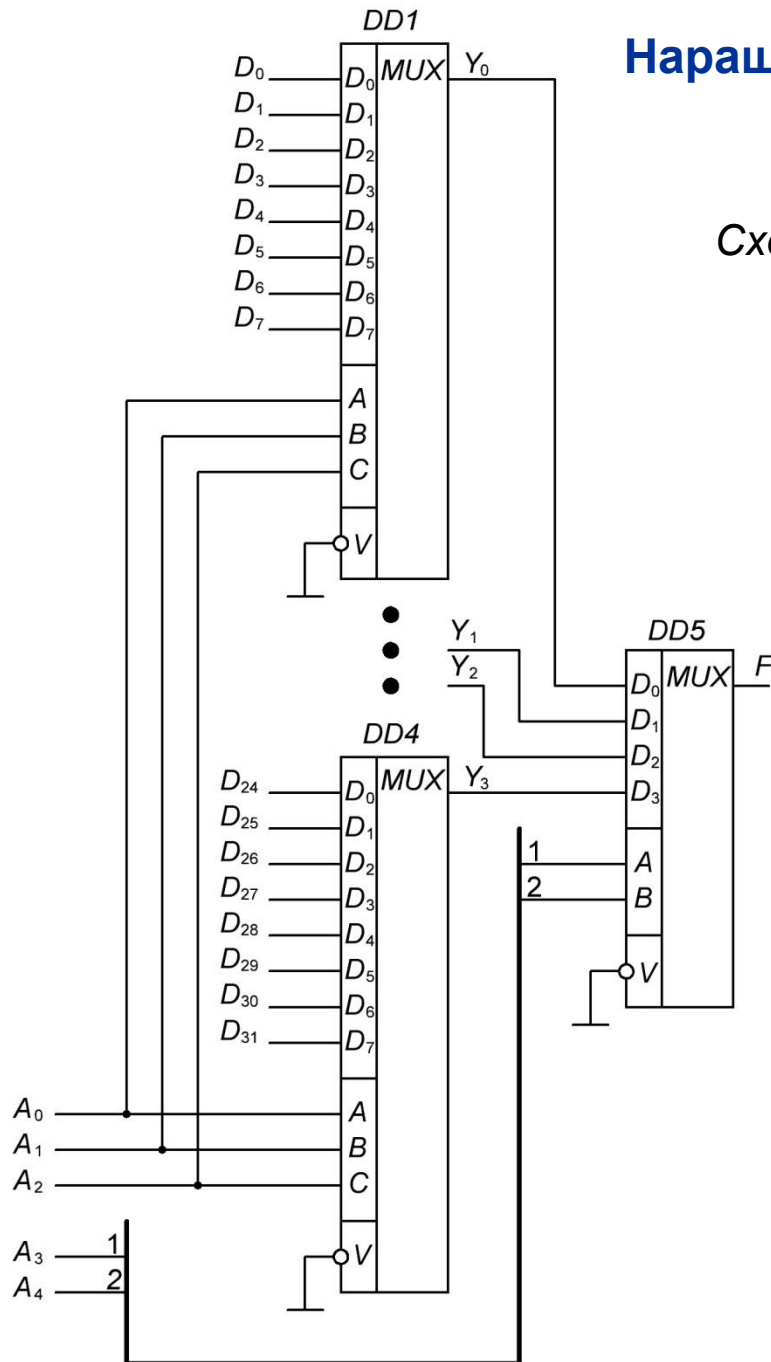Для получения мультиплексора «1 из 32» требуется пятиразрядный адрес  $A_4A_3A_2A_1A_0$ , т.к.  $32=2^5$ . Трехразрядный адрес  $A_2A_1A_0$ , подаваемый на мультиплексоры  $DD1-DD4$  ставит их в равные условия. Выходы мультиплексоров  $Y_3Y_2Y_1Y_0$  поступают на мультиплексор  $DD5$ , адресация которого осуществляется старшими разрядами  $A_4A_3$ .



Диапазон адресов	$F$
00000 - 00111	$Y_0$
01000 - 01111	$Y_1$
10000 - 10111	$Y_2$
11000 - 11111	$Y_3$

## Другие функциональные назначения мультиплексоров

### Решение задачи синтеза схем неминимизированной логической функции

С помощью мультиплексора можно реализовать любую ЛФ. Особенно в тех случаях, когда функция не может минимизирована.


#### Пример 1.

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}CD + AB\overline{C}\overline{D} + AB\overline{C}D + ABC\overline{D} + ABCD$$

	$\overline{A}\overline{B}$	$\overline{A}B$	$AB$	$A\overline{B}$
$\overline{C}\overline{D}$		1		1
$\overline{C}D$	1		1	
$CD$		1		1
$C\overline{D}$	1		1	

Данная функция не может быть минимизирована, т.к. на карте нет единиц, которые можно объединить. На информационные входы *MUX* «1 из 16» подаются соответствующие значения функции **0** или **1**.

№	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	0

 

# Другие функциональные назначения мультиплексоров

## Особенности мультиплексоров КМОП

Мультиплексоры КМОП отличаются от ТТЛ схемотехникой. В основе КМОП-мультиплексоров лежит **двунаправленный ключ**, который пропускает ток в обоих направлениях, а значит позволяет коммутировать не только цифровые, но и **аналоговые** сигналы.

КМОП-мультиплексор может выполнять функцию демultipлексора (обратную мультиплексору).

Обычные КМОП-мультиплексоры могут передавать аналоговые сигналы положительной полярности с амплитудой  $0 \div U_{\text{пит}}$  при однополярном напряжении питания. Для передачи положительных и отрицательных сигналов необходимо обеспечить двухполярное питание микросхемы величиной  $\pm U_{\text{пит}}/2$ . В этом случае амплитуда коммутируемых сигналов составляет до  $\pm U_{\text{пит}}/2$ .

MUX-DMX входят в состав серий: K176, K561, K591, K1564 и др.

Примеры мультиплексоров-демультиплексоров: K564КП2, 590КП1.


# Демультимплексоры

**Демультимплексор** – устройство, преобразующее последовательный сигнал в параллельный.

Демультимплексор выполняет функцию обратную мультиплексору, производит коммутацию одного информационного входа на несколько выходов в заданной последовательности.


Обозначение демультимплексора: **DMX** или **DMS**.

«1 в  $m$ » или «1 на  $m$ »

 

УГО демультимплексора «1 на 8»

Демультимплексор на два выхода

 

$A$  – адресный вход;  
 $DI$  – информационный вход.

При  $A = 1$  на выходе  $D_0 = DI$ ;  
при  $A = 0$  на выходе  $D_1 = DI$ .

Демультимплексор выполняет роль дешифратора, если на информационном входе будет подан неизменный уровень 0 или 1.

# Демультимплексоры


## Увеличение разрядности демультимплексоров

Способы наращивания разрядности мультиплексора:

1. последовательный; 2. пирамидальный.
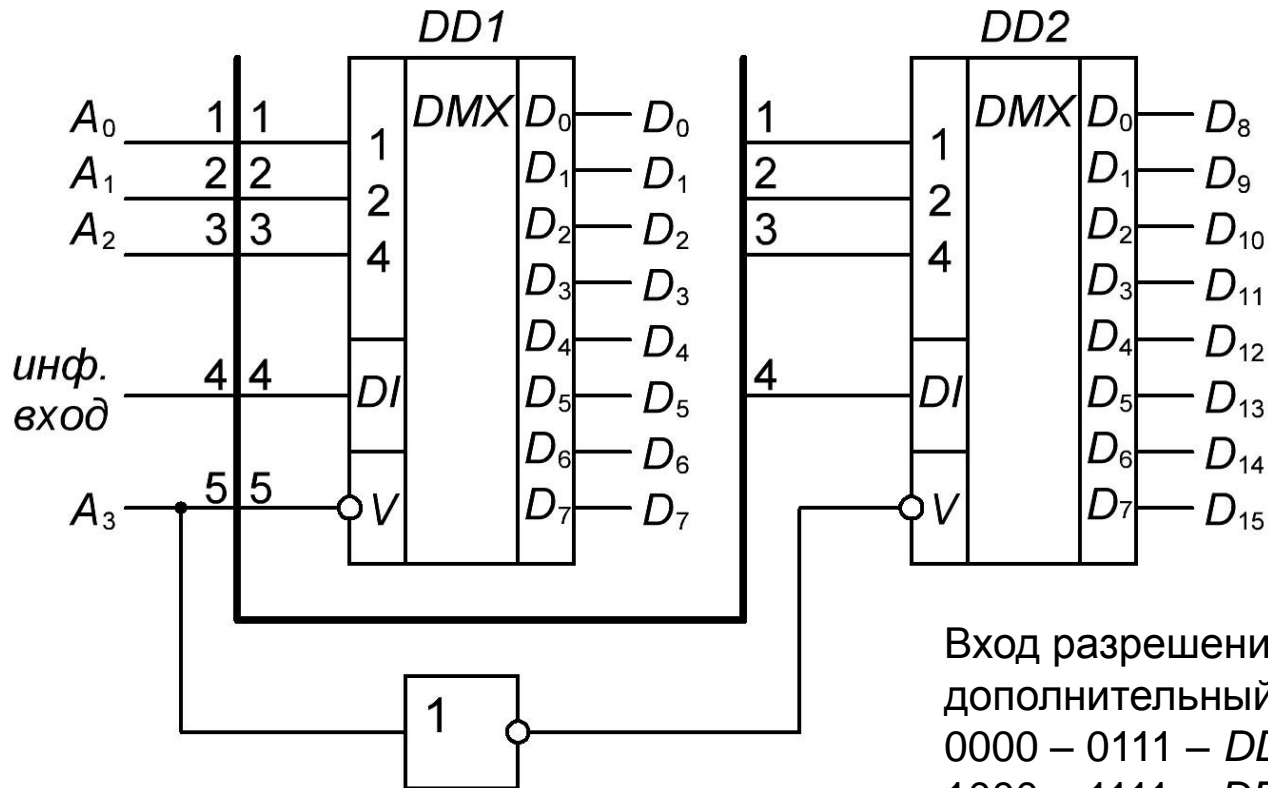
### 1. Последовательное наращивание

Построение демультимплексора «1 на 16» на базе демультимплексора «1 на 8».



Трёхразрядный адрес  $A_2A_1A_0$ , подаваемый на демультимплексоры ставит их в равные условия.


Вход разрешения используется под дополнительный старший разряд адреса ( $A_3$ ).  
0000 – 0111 – DD1 активен, DD2 блокирован;  
1000 – 1111 – DD2 активен, DD1 блокирован.

# Демультимплексоры

## Увеличение разрядности демультимплексоров

### 2. Пирамидальное наращивание

Построение демультимплексора «1 на 32».

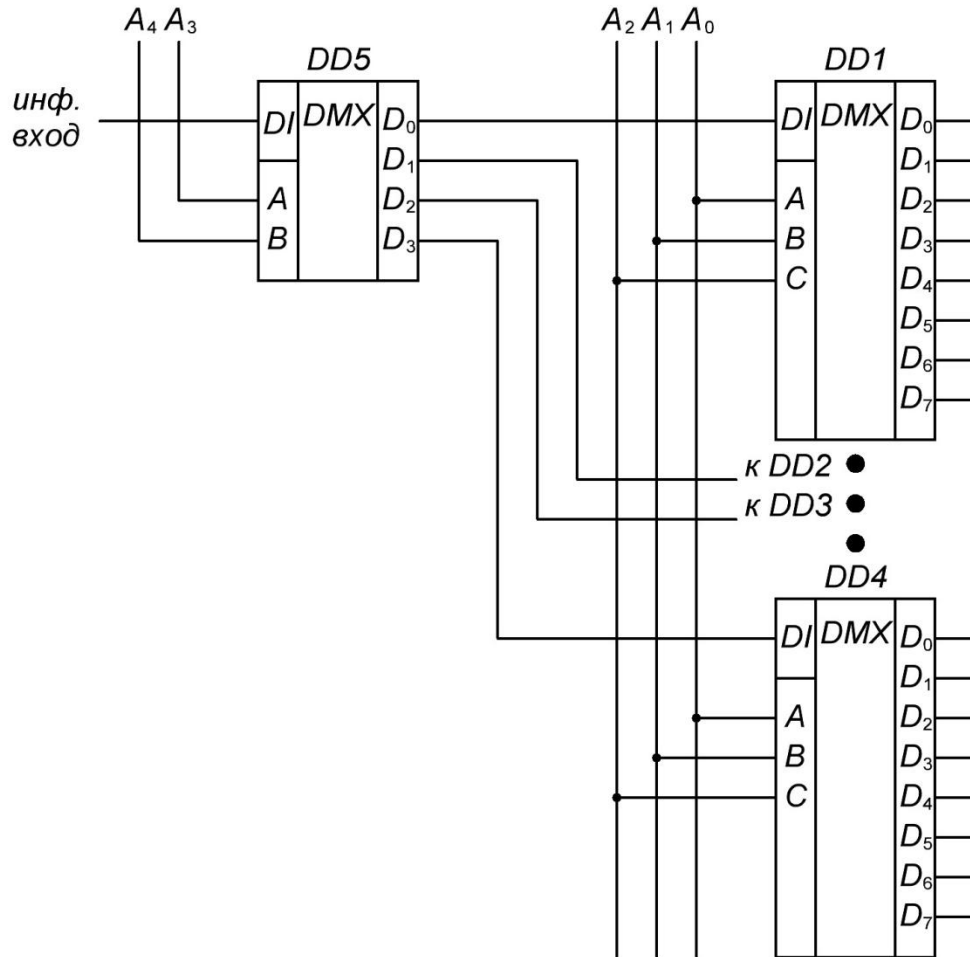

Трехразрядный адрес  $A_2A_1A_0$ , подаваемый на демультимплексоры *DD1-DD4* ставит их в равные условия. Входной информационный сигнал распределяется между этими демультимплексорами с помощью *DD5* - демультимплексора с меньшей выходной разрядностью, адресуемого старшими разрядами адреса  $A_4A_3$ .



# Сумматоры и вычитатели

**Сумматоры** – комбинационные устройства, выполняющие функцию сложения чисел.

## Полусумматор и полный сумматор

**Задача.** Сложить два числа.

$A$	$B$	$S$	$P$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$A, B$  – одноразрядные числа;  
 $S$  – сумма;  
 $P$  – перенос.


 



Схема одноразрядного полусумматора

$$S = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$

$$P = A \cdot B$$

 

УГО полусумматора

 

УГО сумматора

**Полный сумматор**, в отличие от полусумматора, учитывает результат предыдущего сложения и для этого имеет вход переноса из предыдущего разряда.

## Многоразрядный сумматор

На базе одnorазрядного полного сумматора строятся многоразрядные сумматоры.



**Параллельный сумматор** осуществляет сложение двух 4-х разрядных чисел.

$$A_3 A_2 A_1 A_0 + B_3 B_2 B_1 B_0 = S_3 S_2 S_1 S_0$$

Окончательный перенос необходим для дальнейшего увеличения разрядности сумматора.

В рассмотренной схеме перенос выполняется последовательно из разряда в разряд, что занимает некоторое время. При суммировании многоразрядных чисел это время значительно! и именно оно определяет время суммирования. С целью уменьшения времени суммирования вместо последовательного используют параллельный перенос. Такой перенос реализован в 4-х разрядном сумматоре К555ИМ6.

В ИМС выпускаются одно-, двух- и 4-х разрядные двоичные сумматоры.

 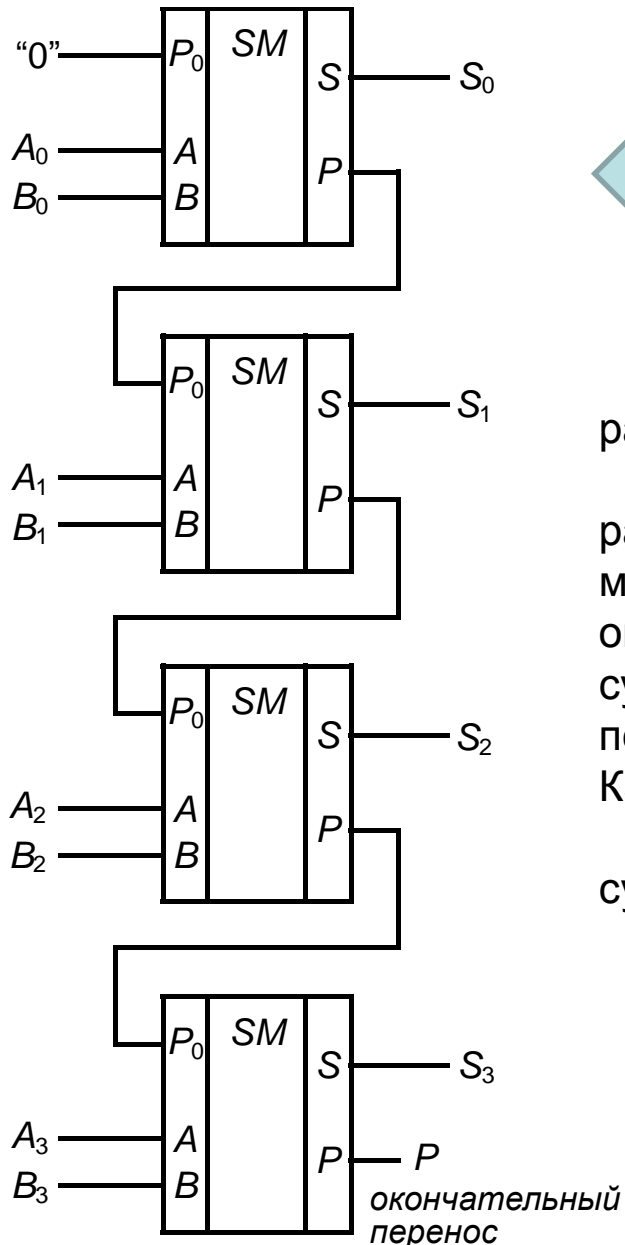

УГО 4-х разрядного сумматора К155ИМ3

## Вычитатели

Вычитатели строятся на базе сумматоров и в виде отдельных устройств не предусмотрены. Для выполнения операции вычитания на сумматоре необходимо вычитаемое представить в обратном коде, и к результату прибавить 1.

## Пример.


$$\begin{array}{r}
 11_{10} \\
 - 5_{10} \\
 \hline
 6_{10}
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{r}
 1011_2 \\
 - 0101_2 \\
 \hline
 0110_2
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{r}
 + 1011_2 \\
 + 1010_2 \\
 \hline
 10101_2 \\
 \quad \quad \quad \swarrow \text{перенос} \quad \rightarrow +1_2 \\
 \hline
 0110_2
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{- промежуточный} \\
 \text{результат} \\
 \text{- разность}
 \end{array}$$

Данный метод вычитания реализуется схемой с циклическим переносом. Циклический перенос позволяет использовать «1» на выходе  $P$  для сложения с промежуточным результатом вычитания.

Возможно обойтись без циклического переноса, но в этом случае на вход  $P_0=1$ .

Если  $P=1$ , то число на выходе положительное, т.е. представлено в прямом коде.

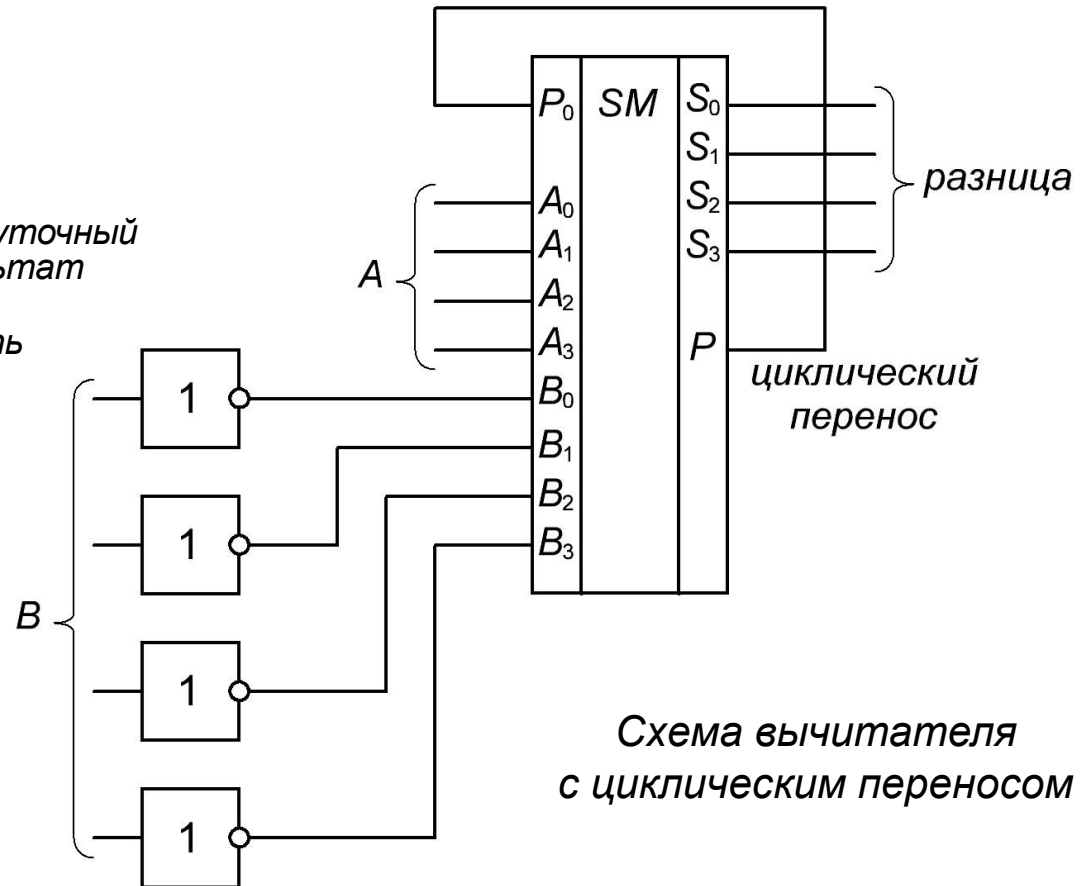Если  $P = 0$ , то число на выходе отрицательное, т.е. представлено в обратном коде,  
 $\Rightarrow$  результат вычитания нужно инвертировать.



"0" - сложение  
 "1" - вычитание

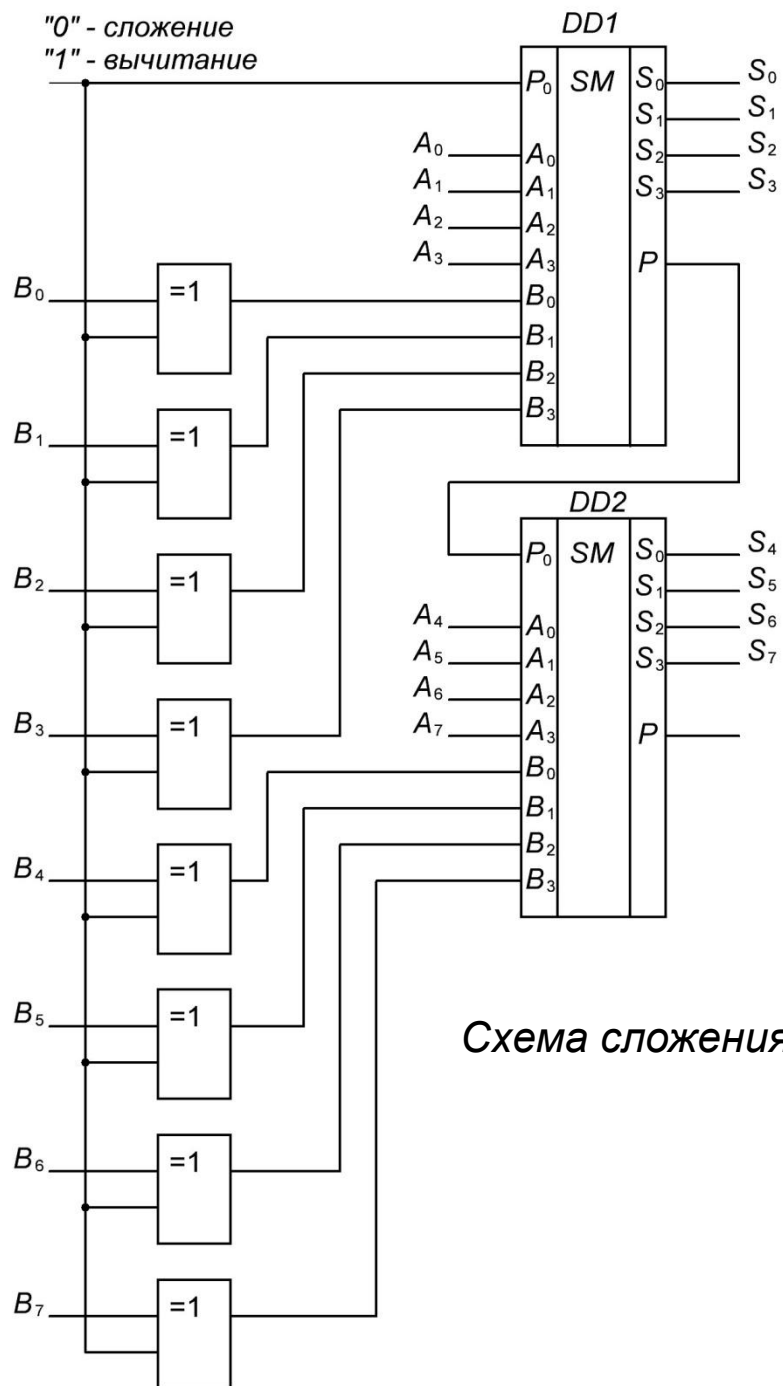


Схема сложения-вычитания

## Вычитатели

Вычитатели строятся на базе сумматоров и в виде отдельных устройств не предусмотрены. Если в предыдущей схеме вычитателя с циклическим переносом вместо инверторов поставить элементы «исключающего ИЛИ», то на одной ИМС можно производить и сложение и вычитание.

## Цифровые компараторы

**Цифровые компараторы** осуществляют сравнение двух чисел в двоичном коде. Цифровой компаратор имеет три выхода:  $A > B$ ,  $A = B$ ,  $A < B$ .

Компаратор можно построить на сумматоре, если производить на нем вычитание двух сравниваемых величин.

Пусть  $A > B$

$$A = 1110_2 = 14_{10}$$

$$B = 1100_2 = 12_{10}$$



$$\begin{array}{r} 1110 \text{ - число в прямом коде} \\ + 0100 \text{ - число в дополнительном коде} \\ \hline P=1 \quad 0010 \\ \uparrow \\ \text{перенос} \end{array}$$



$P = 1$	$S \neq 0$
---------	------------



$A > B$
---------

Пусть  $A = B$

$$A = 1110_2 = 14_{10}$$

$$B = 1110_2 = 14_{10}$$



$$\begin{array}{r} 1110 \\ + 0010 \\ \hline P=1 \quad 0000 \end{array}$$



$P = 1$	$S = 0$
---------	---------



$A = B$
---------

Пусть  $A < B$

$$A = 1100_2 = 12_{10}$$

$$B = 1110_2 = 14_{10}$$



$$\begin{array}{r} 1100 \\ + 0010 \\ \hline P=0 \quad 1110 \end{array}$$




$P = 0$	$S \neq 0$
---------	------------



$A < B$
---------

## Цифровые компараторы

Схема сравнения двух одноразрядных чисел.

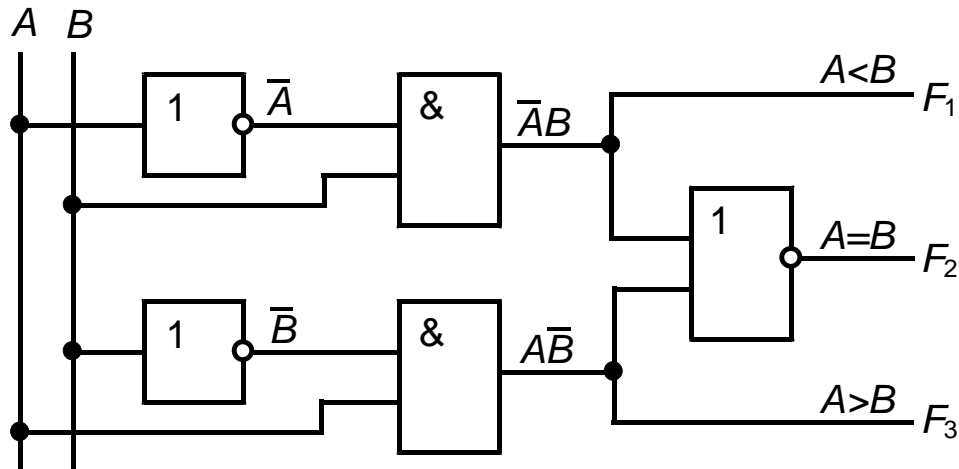


A	B	$F_1$ (A<B)	$F_2$ (A=B)	$F_3$ (A>B)
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

$$F_1 = \bar{A}B; \quad F_3 = A\bar{B};$$

$$F_2 = \overline{\bar{A}B + A\bar{B}} - \text{исключающее ИЛИ-НЕ}$$

К564ИП2

 

На базе простейшей схемы строятся  $n$ -разрядные компараторы. При сравнении многоразрядных чисел  $A_3A_2A_1A_0$  и  $B_3B_2B_1B_0$  сравнение начинается со старших разрядов.

Входы  $A < B$ ,  $A = B$ ,  $A > B$  – входы расширения - для наращивания разрядности компаратора.

Наращивание разрядности компараторов осуществляется последовательно (каскадно) или параллельно (пирамидально).

Если используется одна ИМС, то на расширяющие входы подаются 1,1,0.

Примеры цифровых компараторов: К564ИП2, К561ИП2, 555СП1.